
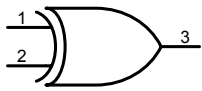


L'OPÉRATEUR OU EXCLUSIF (XOR)

Identification

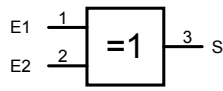

Symbole Américain



Symbole Européen

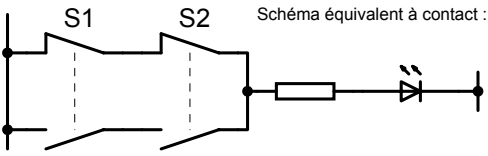


Schéma équivalent à contact :


Table de vérité

E1	E2	S

Équation


$$S = E1 \oplus E2 =$$

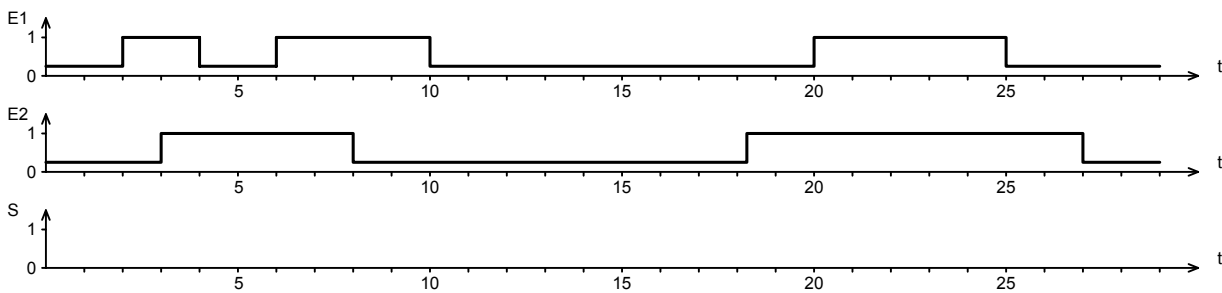Chronogrammes : Établir le chronogramme de la sortie en fonction de celui des entrées.



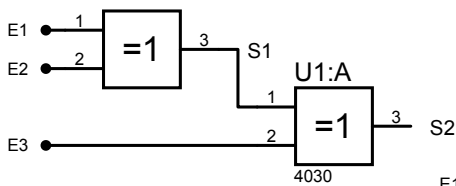Exercice :

Établir les chronogrammes des sorties en fonction de celui des entrées.



Établir la table de vérité :

E1	E2	E3	S1	S2

